

Teoría de Circuitos I

Trabajo Práctico Final

Grupo 8

Mariano Cáceres Smoler: 66858

Tomás Francisco Castro: 66905

Jorge López Arauz: 66578

Lucca Nehuen Yaggi: 66923

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Índice

1. Introducción	3
1.1. Datos de trabajo	3
2. Interfaz gráfica en Python	3
2.1. Funcionalidades implementadas	3
2.2. Criterio de diseño de la interfaz	4
3. Análisis transitorio	4
3.1. Circuito analizado	4
3.2. Modelo teórico	5
3.3. Comparación entre simulación y medición	5
3.4. Caso ideal con resistencias nulas	6
4. Filtros de segundo orden	6
4.1. Circuitos analizados	7
4.2. Transferencias y tipo de filtro	7
4.2.1. Circuito 2: pasabajos	7
4.2.2. Circuito 3: pasaaltos	7
4.2.3. Circuito 4: pasabanda	8
4.2.4. Circuito 5: rechazo de banda	8
4.3. Respuesta teórica y polos/ceros	9
4.4. Comparación experimental: Circuitos 2 y 5	10
4.5. Montecarlo del Circuito 5	11
4.6. ¿Se puede realizar un pasabanda de primer orden?	12
5. Diseño del filtro pasabanda para PCB	12
5.1. Especificación adoptada	12
5.2. Alternativa A: etapa RLC y etapa RC-RC	13
5.3. Alternativa B: dos etapas RLC con buffer	14
5.4. Rediseño RLC con inductores comerciales mayores	15
5.5. Diseño final adoptado: RC-RC con buffers	16
5.6. Cálculo de los valores RC	16
5.7. Transferencia total del filtro final	17
5.8. Valores finales	18
5.9. Esquemático en Altium	18
6. Resultados del filtro final	18
6.1. Comparación con la simulación	19
6.2. Cumplimiento del objetivo	20
6.3. Observaciones sobre la implementación física	20
7. Conclusiones	20
A. Archivos incluidos	20
B. Archivos de LTspice relevantes	21
C. Archivos de datos	21

D. GUI**21**

1. Introducción

El trabajo práctico final integra tres herramientas utilizadas durante la materia: Python para procesar datos experimentales, LTspice para simular circuitos y Altium Designer para implementar una placa. La consigna exige que los gráficos de respuesta en frecuencia se presenten en escala semilogarítmica, con frecuencia en hertz y magnitud en decibels, y que las diferencias entre teoría, simulación y medición sean analizadas.

El informe se organiza en cuatro bloques principales. Primero se describe la interfaz gráfica desarrollada. Luego se estudia el circuito transitorio RLC de la consigna. A continuación se analizan los filtros de segundo orden propuestos. Finalmente se presenta el diseño de un filtro pasabanda de dos etapas para voz humana y su implementación en PCB.

1.1. Datos de trabajo

Se utilizó el valor de capacitor correspondiente al grupo 8 en las tablas de la consigna:

$$C_{\text{transitorio}} = 47 \text{ nF}, \quad C_{\text{filtros}} = 82 \text{ nF}. \quad (1)$$

Para los filtros de segundo orden se tomó:

$$R = 50 \Omega, \quad L = 1 \text{ mH}, \quad C = 82 \text{ nF}. \quad (2)$$

A partir de estos valores se obtiene la frecuencia natural común de los circuitos RLC:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \quad (3)$$

Reemplazando:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{1 \text{ mH} \cdot 82 \text{ nF}}} \approx 17,6 \text{ kHz}. \quad (4)$$

El factor de calidad de las etapas serie es:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \approx 2,21. \quad (5)$$

2. Interfaz gráfica en Python

Se desarrolló una interfaz gráfica para visualizar archivos CSV provenientes del osciloscopio y de LTspice. El objetivo fue evitar tener que reprocesar manualmente cada medición y permitir una comparación rápida entre señales medidas, simuladas y respuestas en frecuencia.

2.1. Funcionalidades implementadas

La aplicación permite:

- cargar uno o varios archivos CSV;
- arrastrar archivos sobre la ventana;
- detectar automáticamente si el archivo corresponde a una señal temporal o a un Bode;

- trabajar en modo exclusivo: modo temporal o modo Bode, evitando mezclar ejes físicos incompatibles;
- superponer canales de distintos archivos;
- modificar escala vertical, offset vertical y offset horizontal por canal;
- alinear señales temporales a $t = 0$;
- mover señales temporales con mouse, flechas o coordenada escrita;
- cambiar el color de cada canal;
- marcar máximos y mínimos;
- agregar cursores con cálculo automático de la coordenada Y ;
- comparar cursores mediante ΔX y ΔY ;
- usar modo XY para figuras de Lissajous;
- exportar el gráfico final a PDF.

2.2. Criterio de diseño de la interfaz

La aplicación separa los archivos en dos clases. Los CSV temporales contienen tiempo y tensión, mientras que los archivos de Bode contienen frecuencia, magnitud en dB y fase. Por este motivo se implementó un modo exclusivo: si se está trabajando con Bode y se intenta cargar un archivo temporal, el programa solicita confirmación para limpiar los Bode y cambiar de modo. Lo mismo ocurre en el caso inverso. Esta decisión evita superponer datos con unidades incompatibles.

En modo temporal, la interfaz permite cambiar unidades de tiempo y tensión. En modo Bode, en cambio, se grafica automáticamente magnitud y fase contra frecuencia en escala logarítmica. Se eliminaron de la vista las herramientas que no corresponden al modo activo, para que el uso sea más claro.

3. Análisis transitorio

La primera simulación corresponde al circuito RLC de la consigna. La fuente conmuta entre 0 V y 10 V, y se observa la tensión $v_o(t)$ sobre la rama del inductor.

3.1. Circuito analizado

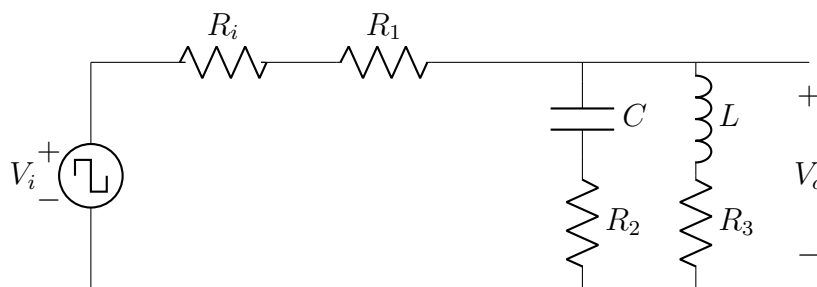


Figura 1: Circuito utilizado para el análisis transitorio.

Los valores utilizados fueron:

$$V_i = 10 \text{ V}, \quad L = 1 \text{ mH}, \quad R_1 = 50 \Omega, \quad (6)$$

$$R_2 = 8,2 \Omega, \quad R_3 = 6,8 \Omega, \quad C = 47 \text{ nF}. \quad (7)$$

En la simulación se agregó además la resistencia interna del generador y resistencias parásitas de los componentes cuando fue necesario, ya que influyen directamente en el amortiguamiento.

3.2. Modelo teórico

Durante cada intervalo en el que la llave permanece fija, el circuito se puede describir como un sistema lineal de segundo orden. La respuesta natural de una variable del circuito tiene la forma:

$$x(t) = x_\infty + e^{-\alpha t} (A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)), \quad (8)$$

si el caso es subamortiguado. La frecuencia amortiguada es:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}. \quad (9)$$

La pseudofrecuencia observada en el osciloscopio se obtiene a partir del período entre máximos sucesivos:

$$f_d = \frac{1}{T_d}. \quad (10)$$

El sobrepico se calcula comparando el máximo de la señal con el valor final:

$$M_p = \frac{V_{\text{máx}} - V_f}{|V_f|} \cdot 100 \%. \quad (11)$$

3.3. Comparación entre simulación y medición

Los archivos medidos y simulados no poseen el mismo origen temporal. Por lo tanto, antes de compararlos se alineó cada señal con:

$$t_{\text{alineado}} = t - t_0. \quad (12)$$

Luego se aplicó un desplazamiento horizontal adicional para que los primeros máximos positivos coincidieran. Este procedimiento no modifica la forma ni la amplitud de las señales, solo permite comparar ambas respuestas en fase.

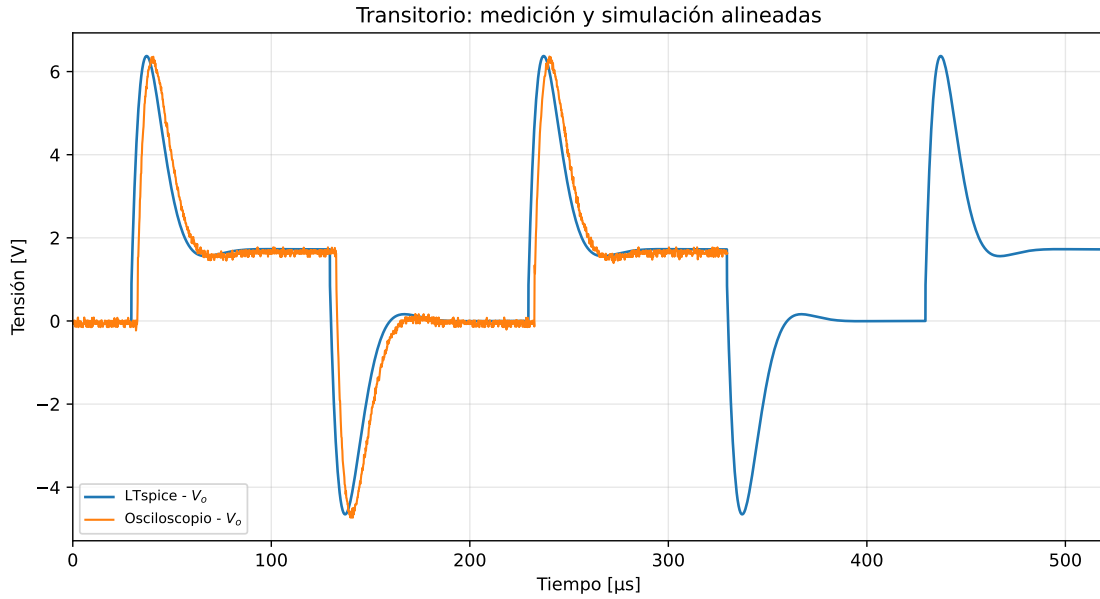


Figura 2: Comparación entre transitorio medido y transitorio simulado, alineados temporalmente.

Se observa que la simulación reproduce correctamente la forma general del transitorio. Las diferencias se atribuyen a tolerancias de los componentes, resistencia interna del generador, resistencia serie de la bobina, contactos de protoboard y ruido de medición. La medición presenta ruido superpuesto, mientras que la simulación ideal es suave.

3.4. Caso ideal con resistencias nulas

Si las resistencias fueran nulas, el circuito no tendría disipación de energía. En un modelo ideal, la energía intercambiaría indefinidamente entre el capacitor y el inductor, obteniéndose una oscilación sin amortiguamiento. En la realidad esto no ocurre porque siempre existen resistencias parásitas: resistencia de cables, resistencia serie de inductores, resistencia interna de la fuente, pérdidas dieléctricas y pérdidas por contacto. Por lo tanto, aunque no se agreguen resistencias externas, el circuito real siempre presenta amortiguamiento.

4. Filtros de segundo orden

En esta sección se analizan los cuatro circuitos de segundo orden de la consigna. Todos comparten la misma ecuación característica:

$$s^2 LC + sRC + 1 = 0. \quad (13)$$

Al dividir por LC :

$$s^2 + s \frac{R}{L} + \frac{1}{LC} = 0. \quad (14)$$

Comparando con la forma canónica:

$$s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2 = 0, \quad (15)$$

se obtiene:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (16)$$

Con $R = 50 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$ y $C = 82 \text{ nF}$:

$$f_0 \approx 17,6 \text{ kHz}, \quad Q \approx 2,21. \quad (17)$$

4.1. Circuitos analizados

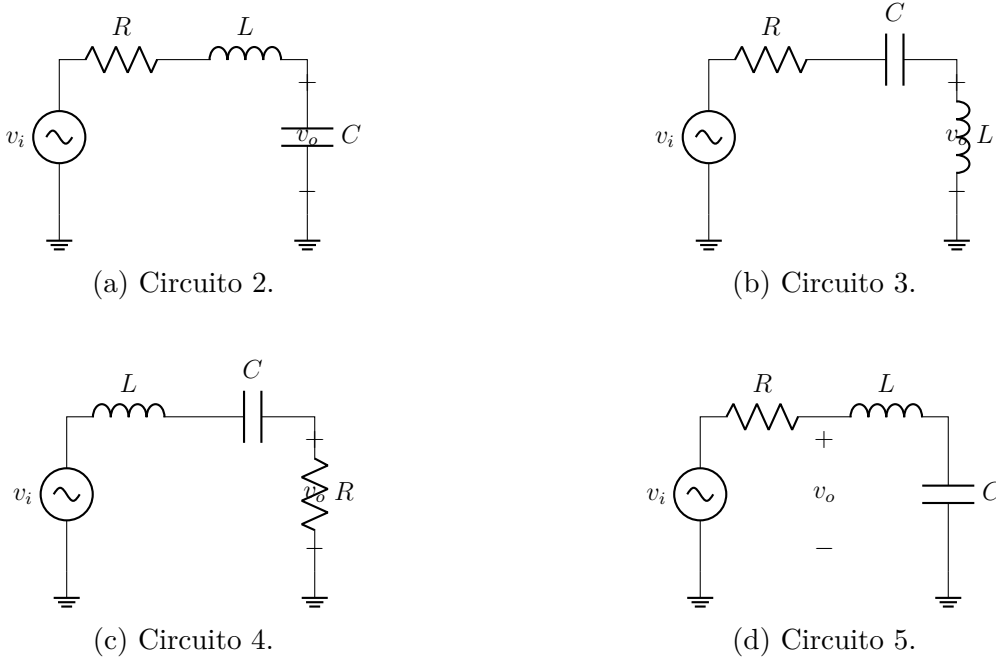


Figura 3: Circuitos RLC de segundo orden estudiados.

4.2. Transferencias y tipo de filtro

4.2.1. Circuito 2: pasabajos

La salida se toma sobre el capacitor:

$$H_2(s) = \frac{Z_C}{R + sL + Z_C} = \frac{1}{s^2 LC + sRC + 1}. \quad (18)$$

Como $H_2(0) = 1$ y $H_2(s) \rightarrow 0$ para $s \rightarrow \infty$, se trata de un pasabajos de segundo orden.

4.2.2. Circuito 3: pasaaltos

La salida se toma sobre el inductor:

$$H_3(s) = \frac{sL}{R + \frac{1}{sC} + sL} = \frac{s^2 LC}{s^2 LC + sRC + 1}. \quad (19)$$

Como $H_3(0) = 0$ y $H_3(s) \rightarrow 1$ para $s \rightarrow \infty$, se trata de un pasaaltos de segundo orden.

4.2.3. Circuito 4: pasabanda

La salida se toma sobre la resistencia:

$$H_4(s) = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{s^2LC + sRC + 1}. \quad (20)$$

La ganancia tiende a cero para bajas y altas frecuencias, y alcanza su máximo en la resonancia. Por eso el circuito se comporta como un pasabanda.

En resonancia se cumple:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}. \quad (21)$$

Por lo tanto, la impedancia reactiva neta se anula y queda solamente R . Entonces:

$$|H_4(j\omega_0)| = \frac{R}{R} = 1. \quad (22)$$

La ganancia máxima ideal es:

$$\boxed{|H_4|_{\text{máx}} = 1 = 0 \text{ dB}}. \quad (23)$$

No puede superar 0dB porque el circuito es pasivo y la salida está tomada sobre la resistencia serie. Aunque las tensiones individuales sobre L o C pueden superar la tensión de entrada en un circuito de alto Q , la tensión sobre R no supera a la fuente.

4.2.4. Circuito 5: rechazo de banda

En este caso la salida se toma sobre el conjunto $L + C$:

$$H_5(s) = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2LC + 1}{s^2LC + sRC + 1}. \quad (24)$$

El numerador se anula cuando:

$$s^2LC + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad s = \pm j\omega_0. \quad (25)$$

Por lo tanto, el circuito presenta ceros sobre el eje imaginario en la frecuencia de resonancia y se comporta como un rechazo de banda.

4.3. Respuesta teórica y polos/ceros

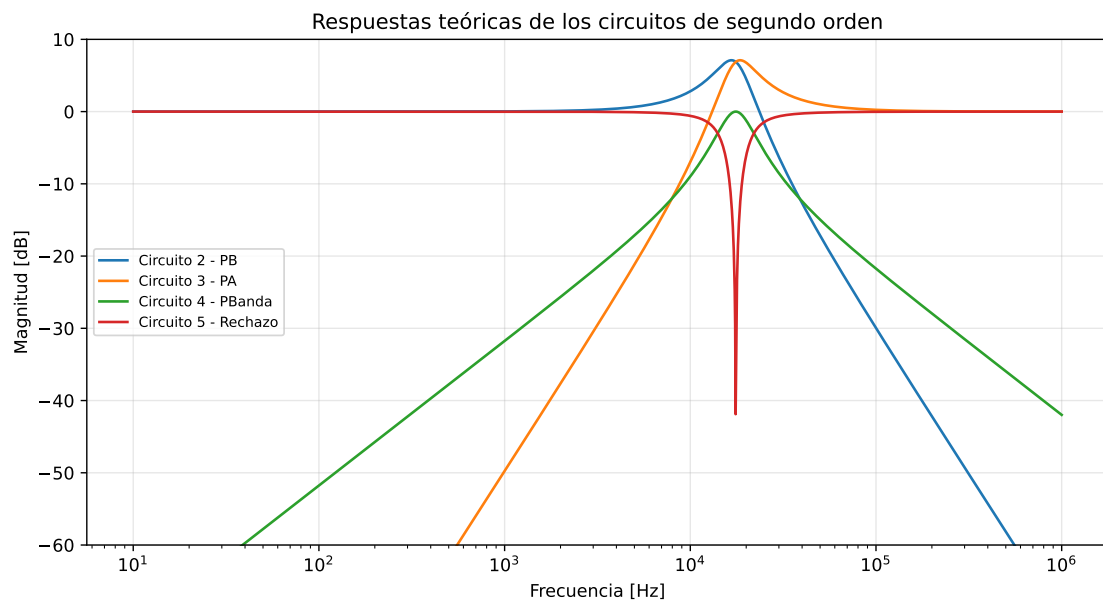


Figura 4: Respuesta en frecuencia teórica de los cuatro circuitos RLC.

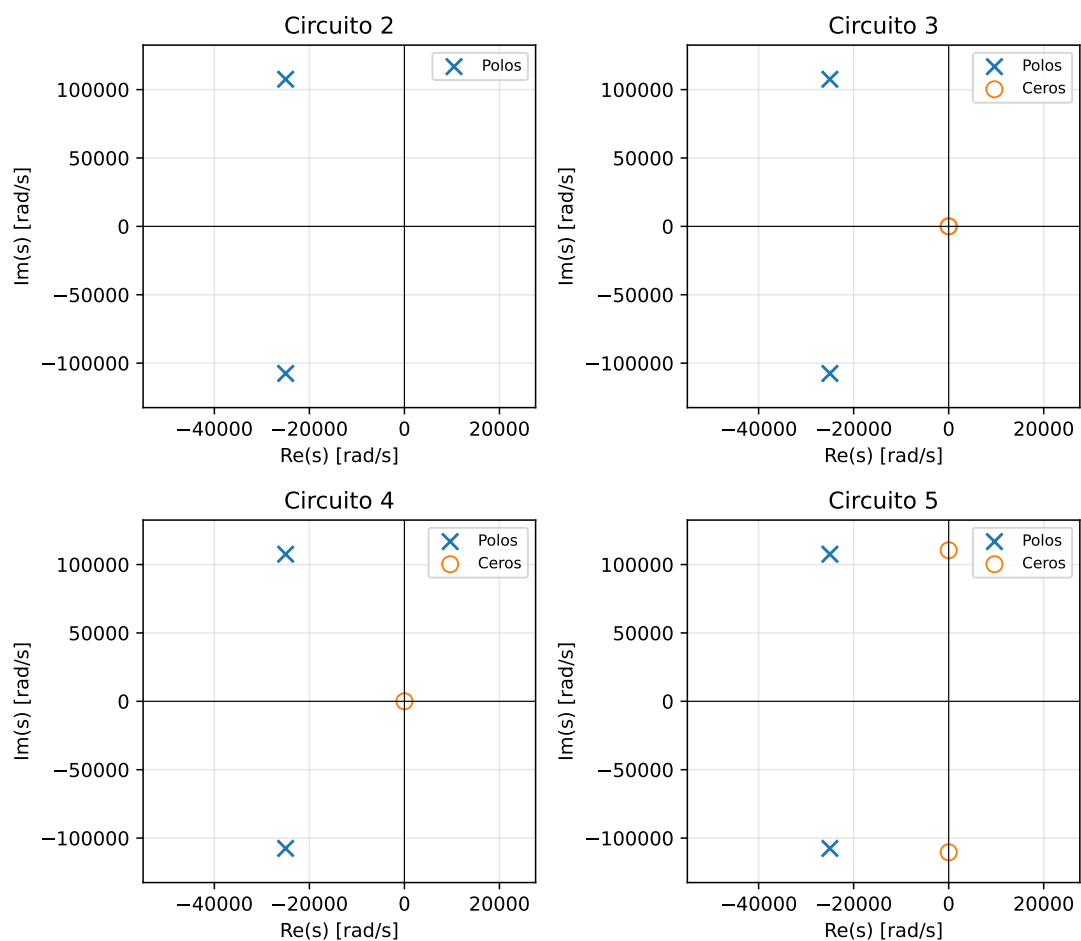


Figura 5: Diagramas de polos y ceros de los circuitos de segundo orden.

Los cuatro circuitos comparten los mismos polos porque poseen el mismo denominador. Lo que cambia es el numerador: el pasabajos no agrega ceros finitos, el pasaaltos tiene dos ceros en el origen, el pasabanda tiene un cero en el origen y el rechazo de banda posee ceros en $\pm j\omega_0$.

4.4. Comparación experimental: Circuitos 2 y 5

Para los circuitos 2 y 5 se comparó la respuesta simulada con la medición experimental. En el armado físico se utilizó un buffer para evitar que el instrumento o la etapa siguiente cargaran el circuito.

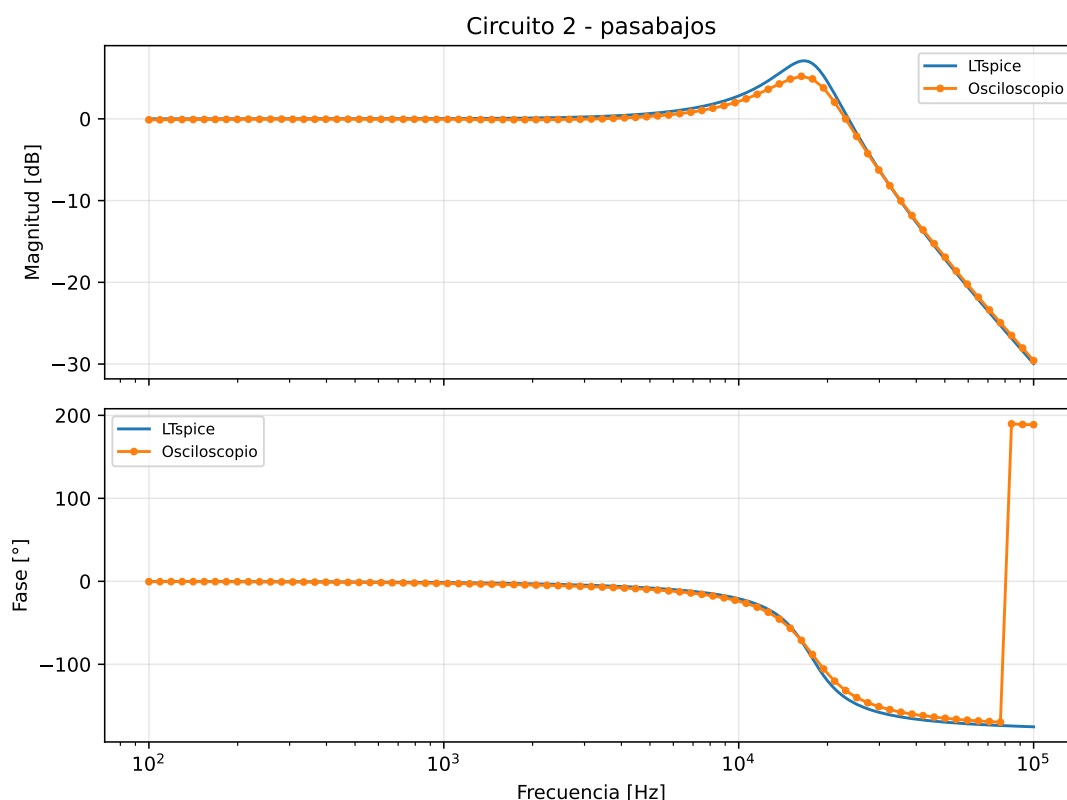


Figura 6: Circuito 2: comparación entre LTspice y osciloscopio.

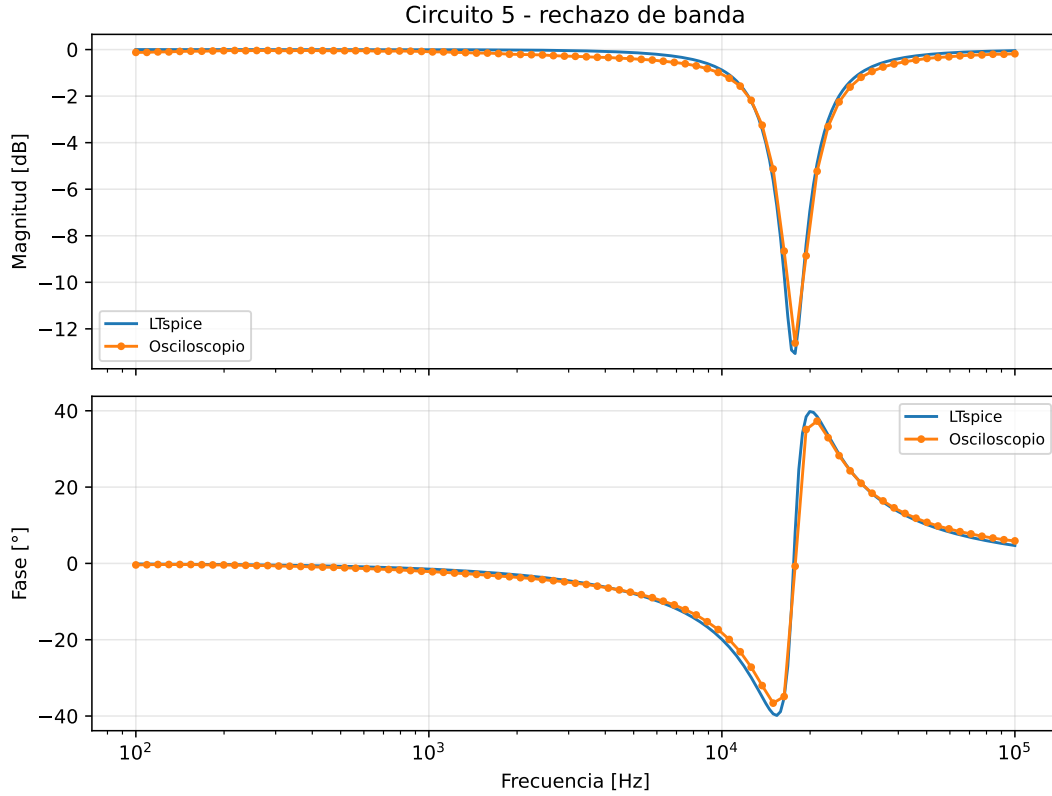


Figura 7: Circuito 5: comparación entre LTspice y osciloscopio.

La medición sigue la tendencia de la simulación, aunque aparecen diferencias en magnitud y fase. Las causas principales son la resistencia serie real de la bobina, tolerancias de los capacitores, resistencia de cables, contactos de protoboard y limitaciones del instrumental.

4.5. Montecarlo del Circuito 5

Para el Circuito 5 se realizó un análisis de Montecarlo considerando tolerancias de 5 % en resistencias, 10 % en capacitores y 10 % en inductores. La frecuencia de rechazo ideal es:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \quad (26)$$

Por eso, variar L o C desplaza directamente la frecuencia de rechazo. En cambio, variar solo R no cambia f_0 idealmente, sino que modifica el factor de calidad:

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (27)$$

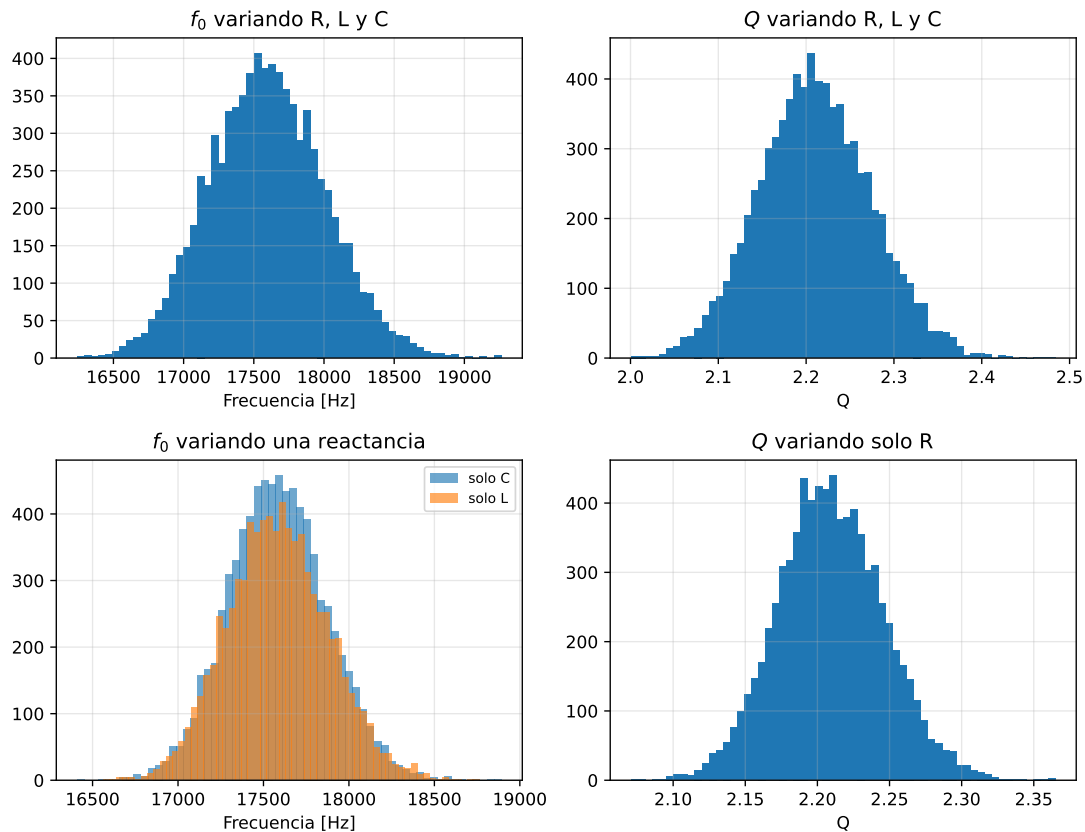


Figura 8: Montecarlo del Circuito 5: variación de f_0 y Q .

Se observa que al variar C o L se desplaza la frecuencia de rechazo, mientras que al variar solo R se modifica principalmente el ancho de la zona rechazada. Este resultado coincide con la interpretación de R como elemento disipativo que controla el amortiguamiento.

4.6. ¿Se puede realizar un pasabanda de primer orden?

Un filtro pasabanda requiere atenuar simultáneamente bajas y altas frecuencias. Una transferencia estrictamente de primer orden solo posee un polo y no puede generar dos pendientes opuestas con una banda intermedia. Por lo tanto, no se puede obtener un pasabanda real de primer orden con una sola etapa de primer orden. Sí puede formarse un pasabanda conectando un pasaaltos de primer orden y un pasabajos de primer orden, pero el orden total del sistema resultante es dos.

5. Diseño del filtro pasabanda para PCB

La consigna del diseño propone un producto asociado al procesamiento de audio, cuyo objetivo es realizar un primer filtrado de la voz humana. Se pide una respuesta pasabanda de dos etapas, utilizando un TL082 o LM833 únicamente como buffer o como amplificador no inversor. Además, cada etapa puede ser de orden máximo dos.

5.1. Especificación adoptada

Para realizar un primer filtrado de voz se adoptó como banda útil aproximada:

$$300 \text{ Hz} \leq f \leq 3,4 \text{ kHz}. \quad (28)$$

Esta banda corresponde a una zona de alta importancia para la inteligibilidad de la voz. Por lo tanto, el objetivo fue atenuar frecuencias menores a aproximadamente 300 Hz y frecuencias mayores a aproximadamente 3,4 kHz. La estrategia general fue combinar una etapa pasaaltos y una etapa pasabajos:

$$H(s) = H_{\text{PA}}(s)H_{\text{PB}}(s). \quad (29)$$

5.2. Alternativa A: etapa RLC y etapa RC-RC

La primera alternativa estudiada combinaba un pasabajos RLC con una etapa pasaaltos RC-RC, separados por un buffer. El objetivo era obtener el corte superior mediante el RLC y el corte inferior mediante el bloque RC.

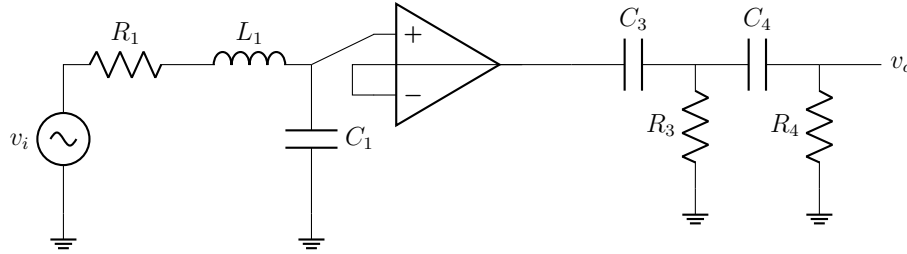


Figura 9: Alternativa A: pasabajos RLC, buffer y pasaaltos RC-RC.

Para el pasabajos RLC con salida en el capacitor:

$$H_{\text{PB}}(s) = \frac{1}{s^2 L_1 C_1 + s R_1 C_1 + 1}. \quad (30)$$

Si se impone un corte superior cercano a 3,4 kHz y se usa $L_1 = 1 \text{ mH}$:

$$C_1 = \frac{1}{(2\pi f_c)^2 L_1} = \frac{1}{(2\pi \cdot 3400)^2 \cdot 10^{-3}} \approx 2,19 \mu\text{F}. \quad (31)$$

Para una respuesta Butterworth se tomó:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707. \quad (32)$$

En un RLC serie:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \Rightarrow R = \frac{\omega_0 L}{Q}. \quad (33)$$

Entonces:

$$R_1 = \frac{2\pi \cdot 3400 \cdot 10^{-3}}{0,707} \approx 30,2 \Omega. \quad (34)$$

Se adoptaban comercialmente $C_1 = 2,2 \mu\text{F}$ y $R_1 = 30 \Omega$.

La etapa pasaaltos RC-RC, con $R_3 = R_4 = R$ y $C_3 = C_4 = C$, tiene una transferencia aproximada:

$$H_{PA}(s) = \frac{(sRC)^2}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}. \quad (35)$$

Esta alternativa fue descartada porque no quedaba simétrica en términos de implementación: una etapa era resonante RLC y la otra era una red RC-RC cargada. En consecuencia, las pendientes, fase y sensibilidad a tolerancias no resultaban parejas. Además, no era la opción más simple para PCB.

5.3. Alternativa B: dos etapas RLC con buffer

La segunda alternativa consistía en utilizar dos etapas RLC, una pasabajos y una pasaaltos, separadas por un buffer. Esta opción era más simétrica desde el punto de vista conceptual.

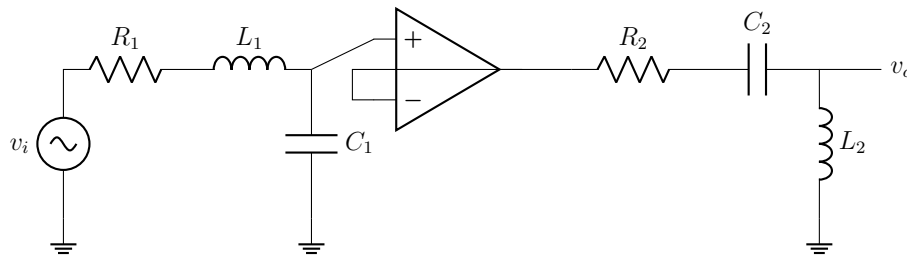


Figura 10: Alternativa B: dos etapas RLC separadas por buffer.

Para la etapa pasaaltos RLC con salida en el inductor:

$$H_{PA}(s) = \frac{s^2 L_2 C_2}{s^2 L_2 C_2 + s R_2 C_2 + 1}. \quad (36)$$

Si se fija $f_c = 300$ Hz y $L_2 = 1$ mH, el capacitor necesario es:

$$C_2 = \frac{1}{(2\pi \cdot 300)^2 \cdot 10^{-3}} \approx 281 \text{ pF}. \quad (37)$$

Con $Q = 0,707$:

$$R_2 = \frac{2\pi \cdot 300 \cdot 10^{-3}}{0,707} \approx 2,66 \Omega. \quad (38)$$

Este valor de resistencia es demasiado bajo para ser atacado directamente por la salida del TL082. En la simulación transitoria se obtuvo una corriente de salida del orden de:

$$I_{\text{opamp}} \approx 27 \text{ mA}. \quad (39)$$

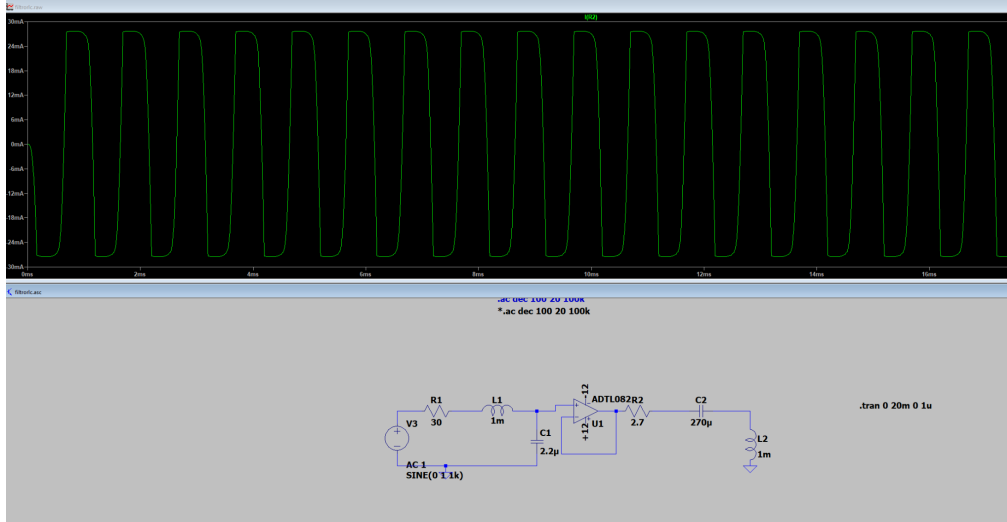


Figura 11: Verificación de corriente exigida al TL082 en una alternativa RLC con $L = 1$ mH.

Este resultado motivó descartar la alternativa RLC con inductores de 1 mH. Matemáticamente cumplía la función, pero físicamente exigía demasiada corriente al operacional.

5.4. Rediseño RLC con inductores comerciales mayores

Para que las resistencias de las etapas RLC no fueran de pocos ohms, se analizó qué inductancia sería necesaria. Partiendo de:

$$R = \frac{\omega_0 L}{Q}, \quad (40)$$

se despeja:

$$L = \frac{RQ}{\omega_0}. \quad (41)$$

Para el corte inferior de 300 Hz, si se busca $R \approx 270 \Omega$:

$$L_2 = \frac{270 \cdot 0,707}{2\pi \cdot 300} \approx 101 \text{ mH}. \quad (42)$$

Se obtiene un valor comercial cercano de 100 mH. El capacitor asociado sería:

$$C_2 = \frac{1}{(2\pi \cdot 300)^2 \cdot 100 \text{ mH}} \approx 2,81 \text{ }\mu\text{F}, \quad (43)$$

por lo que puede adoptarse $C_2 = 2,7 \text{ }\mu\text{F}$.

Para el corte superior de 3,4 kHz, si se busca $R \approx 300 \Omega$:

$$L_1 = \frac{300 \cdot 0,707}{2\pi \cdot 3400} \approx 9,9 \text{ mH}. \quad (44)$$

Se obtiene un valor comercial de 10 mH. El capacitor asociado es:

$$C_1 = \frac{1}{(2\pi \cdot 3400)^2 \cdot 10 \text{ mH}} \approx 219 \text{ nF}, \quad (45)$$

por lo que se adopta $C_1 = 220 \text{ nF}$.

Esta alternativa mejora las resistencias, pero depende de inductores de mayor tamaño y de su resistencia serie. Por disponibilidad y simplicidad de fabricación, se decidió avanzar con una solución RC.

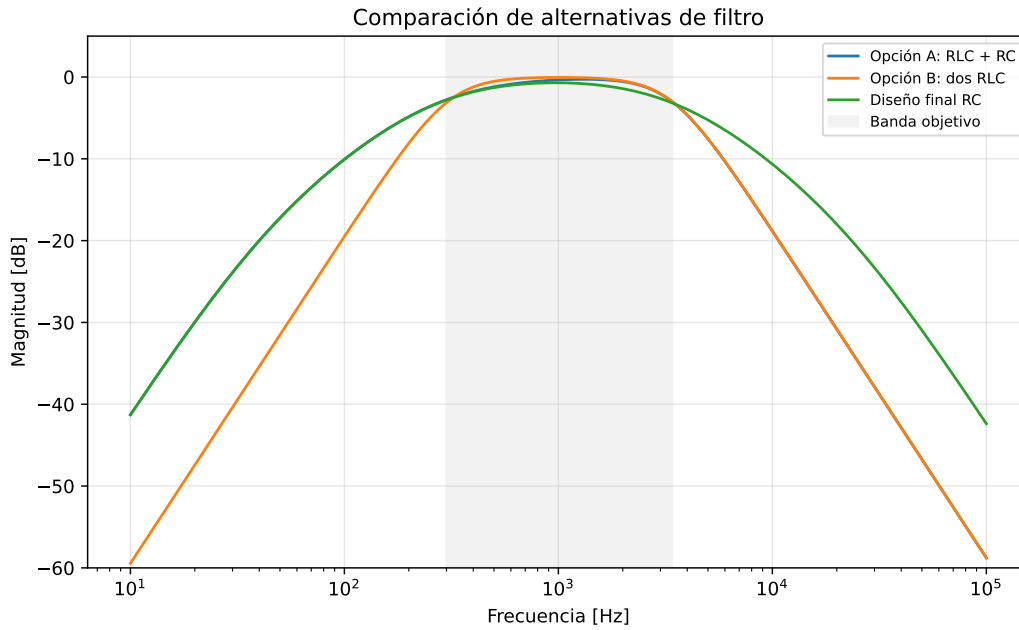


Figura 12: Comparación teórica de las alternativas evaluadas.

5.5. Diseño final adoptado: RC-RC con buffers

El diseño final utiliza un pasabajos RC-RC, un buffer, un pasaaltos RC-RC y un buffer de salida. La topología final es compatible con la restricción de la consigna, ya que el TL082 se utiliza como seguidor de tensión.

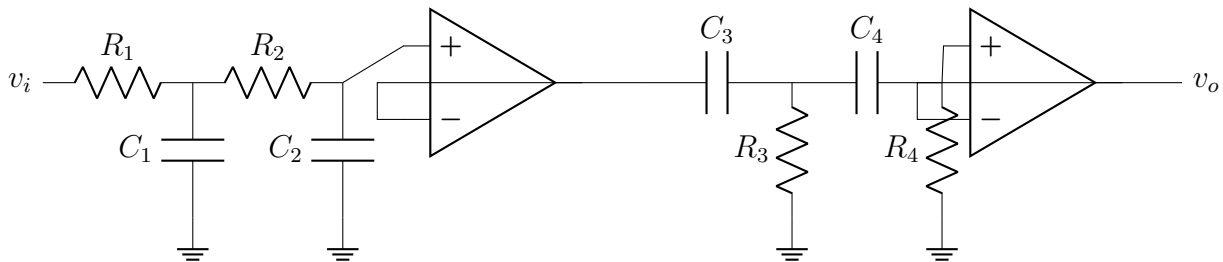


Figura 13: Filtro final adoptado: pasabajos RC-RC, buffer, pasaaltos RC-RC y buffer de salida.

5.6. Cálculo de los valores RC

Para dos etapas RC iguales en cascada sin buffer intermedio, el pasabajos queda:

$$H_{PB}(s) = \frac{1}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}. \quad (46)$$

Esta red no tiene el corte de -3 dB exactamente en $1/(2\pi RC)$. Para esta topología, el punto de -3 dB aparece aproximadamente en:

$$f_{c,PB} \approx 0,374 \frac{1}{2\pi RC}. \quad (47)$$

Se desea $f_{c,PB} \approx 3,4 \text{ kHz}$. Por lo tanto:

$$\frac{1}{2\pi RC} \approx \frac{3,4 \text{ kHz}}{0,374} \approx 9,1 \text{ kHz}. \quad (48)$$

Adoptando $C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$:

$$R_1 = R_2 \approx \frac{1}{2\pi \cdot 9,1 \text{ kHz} \cdot 10 \text{ nF}} \approx 1,75 \text{ k}\Omega. \quad (49)$$

Se adopta el valor comercial:

$$\boxed{R_1 = R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega}, \quad \boxed{C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}}. \quad (50)$$

Para el pasaaltos RC-RC:

$$H_{PA}(s) = \frac{(sRC)^2}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}. \quad (51)$$

El punto de -3 dB aparece aproximadamente en:

$$f_{c,PA} \approx 2,67 \frac{1}{2\pi RC}. \quad (52)$$

Se desea $f_{c,PA} \approx 300 \text{ Hz}$. Por lo tanto:

$$\frac{1}{2\pi RC} \approx \frac{300 \text{ Hz}}{2,67} \approx 112 \text{ Hz}. \quad (53)$$

Adoptando $C_3 = C_4 = 100 \text{ nF}$:

$$R_3 = R_4 \approx \frac{1}{2\pi \cdot 112 \text{ Hz} \cdot 100 \text{ nF}} \approx 14,2 \text{ k}\Omega. \quad (54)$$

Se adopta el valor comercial:

$$\boxed{R_3 = R_4 = 15 \text{ k}\Omega}, \quad \boxed{C_3 = C_4 = 100 \text{ nF}}. \quad (55)$$

5.7. Transferencia total del filtro final

La transferencia total idealizada se obtiene como:

$$H(s) = H_{PB}(s)H_{PA}(s). \quad (56)$$

Reemplazando las expresiones:

$$H(s) = \frac{1}{(sR_{PB}C_{PB})^2 + 3sR_{PB}C_{PB} + 1} \cdot \frac{(sR_{PA}C_{PA})^2}{(sR_{PA}C_{PA})^2 + 3sR_{PA}C_{PA} + 1} \quad (57)$$

con:

$$R_{PB} = 1,8 \text{ k}\Omega, \quad C_{PB} = 10 \text{ nF}, \quad R_{PA} = 15 \text{ k}\Omega, \quad C_{PA} = 100 \text{ nF}. \quad (58)$$

El sistema tiene dos ceros en el origen aportados por la etapa pasaaltos. Los polos provienen de los dos denominadores cuadráticos de las redes RC-RC. La ubicación de estos polos determina la pendiente y el ancho de la banda útil.

5.8. Valores finales

Etapa	Componente	Valor adoptado
Pasabajos	$R_1 = R_2$	1,8 k Ω
Pasabajos	$C_1 = C_2$	10 nF
Pasaaltos	$R_3 = R_4$	15 k Ω
Pasaaltos	$C_3 = C_4$	100 nF
Buffers	U1A, U1B	TL082
Alimentación	$+V, -V$	± 12 V

Tabla 1: Valores adoptados para el filtro final.

5.9. Esquemático en Altium

El diseño se implementó en Altium con entrada por conector, entrada por jack, salida por conector y bornera de alimentación. Se incluyeron dos seguidores de tensión del TL082, uno para desacoplar las etapas y otro para entregar la señal de salida.

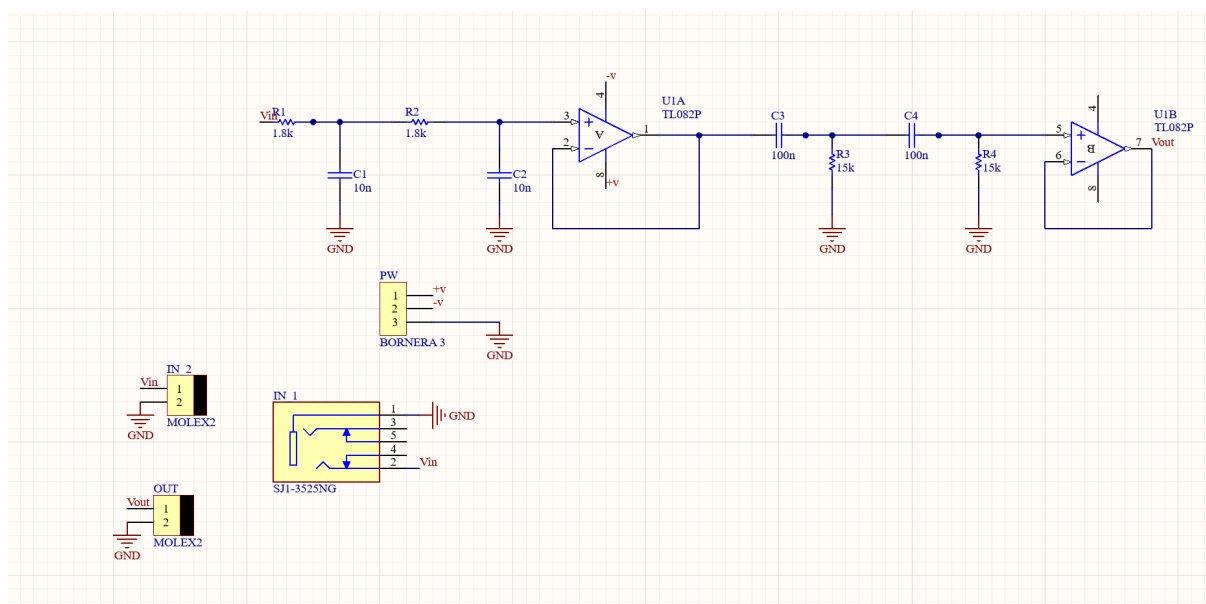


Figura 14: Esquemático final implementado en Altium.

6. Resultados del filtro final

Una vez definido el diseño final, se simuló la respuesta en frecuencia en LTspice y se comparó con mediciones realizadas en protoboard y en placa. Para cumplir con la consigna, los gráficos de Bode se presentan con frecuencia en hertz y magnitud en decibeles.

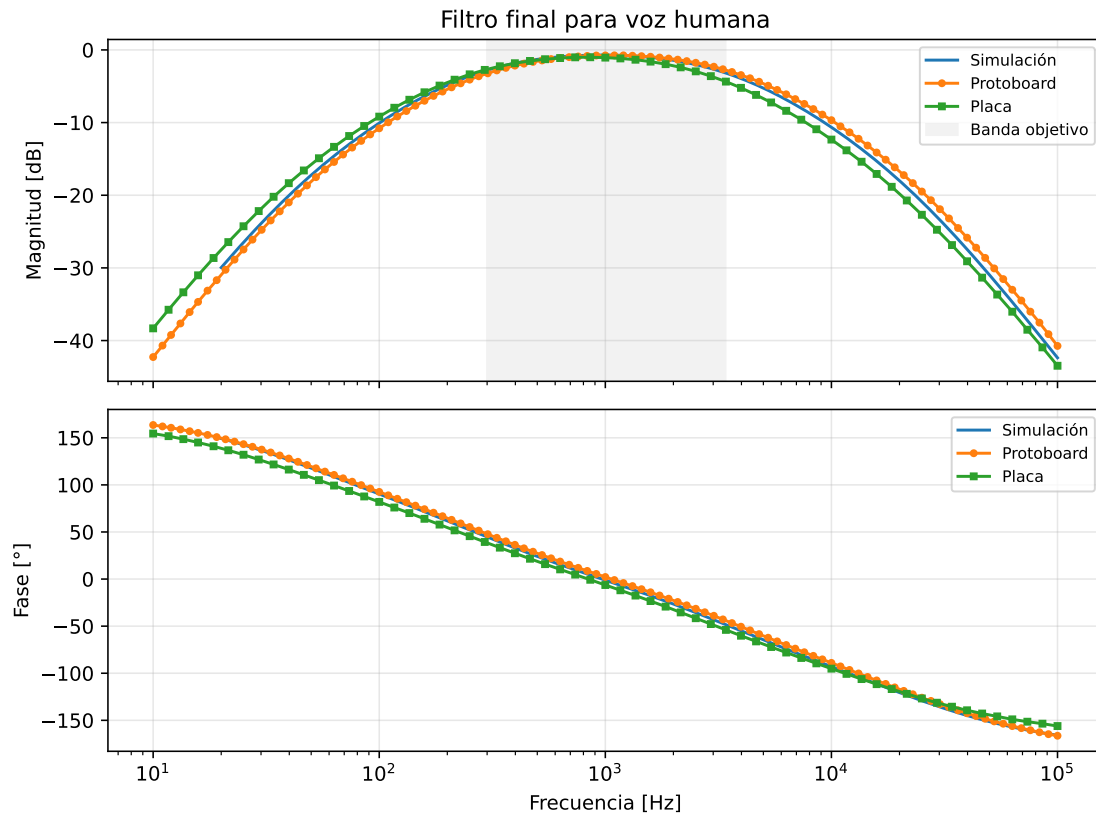


Figura 15: Respuesta en frecuencia del filtro final: simulación, medición en protoboard y medición en placa.

La respuesta medida conserva el comportamiento pasabanda buscado: se atenúan las bajas frecuencias por la etapa pasaaltos y las altas frecuencias por la etapa pasabajos. La zona útil se ubica alrededor del rango elegido para voz humana.

6.1. Comparación con la simulación

La simulación representa componentes ideales o modelos simplificados. En la medición real aparecen efectos no incluidos completamente:

- tolerancias de resistencias y capacitores;
- impedancia de salida del generador;
- impedancia de entrada de los instrumentos;
- capacitancias parásitas de protoboard y PCB;
- diferencias entre el modelo del TL082 y el componente real;
- ruido de medición y contactos.

La placa presenta una respuesta más repetible que la protoboard, ya que reduce longitudes de conexión y falsos contactos. Sin embargo, no elimina por completo las parasitarias ni las tolerancias de los componentes.

6.2. Cumplimiento del objetivo

El objetivo del producto era realizar un primer filtrado de voz humana, no obtener un filtro ideal de alta selectividad. El diseño final cumple este objetivo porque presenta una zona de paso en frecuencias medias y atenúa tanto componentes graves como componentes agudas. En particular, el filtro reduce frecuencias por debajo de la zona de voz y también disminuye el contenido por encima de algunos kilohertz, que no resulta tan relevante para la inteligibilidad básica.

6.3. Observaciones sobre la implementación física

La solución RC con buffers fue conveniente para PCB porque utiliza componentes pequeños, económicos y disponibles. Además, evita exigir corrientes elevadas al TL082. Esto fue una ventaja importante frente a las alternativas RLC, donde los inductores de bajo valor forzaban impedancias muy bajas y los inductores de valor alto aumentaban tamaño, costo y resistencia serie.

7. Conclusiones

Se desarrolló una interfaz gráfica que permite trabajar con archivos CSV temporales y de Bode, manteniendo modos separados para evitar errores de interpretación. La herramienta permite superponer señales, ajustar escalas, usar cursores, mover señales en fase y exportar gráficos a PDF, lo que facilitó la comparación entre simulación y medición.

En el análisis transitorio se verificó que la respuesta medida y la simulada coinciden en forma general cuando se alinean temporalmente. Las diferencias restantes se explican por no idealidades reales: resistencia serie de inductores, tolerancias, ruido y efectos del armado.

En los filtros de segundo orden se identificaron las funciones de transferencia, los tipos de filtro, los parámetros característicos, los polos y ceros. La ubicación de los ceros permitió justificar el comportamiento de cada circuito: pasabajos, pasaaltos, pasabanda y rechazo de banda.

Para el filtro de voz se evaluaron varias alternativas. Las opciones RLC fueron útiles para el análisis, pero no resultaron convenientes para la implementación final: con inductores de 1 mH las resistencias necesarias eran muy bajas y exigían corrientes elevadas al TL082; con inductores mayores, la implementación se volvía menos práctica por disponibilidad y tamaño. La alternativa mixta RLC/RC-RC tampoco fue adoptada porque no quedaba simétrica ni tan predecible como diseño final.

Finalmente se implementó un filtro pasabanda mediante redes RC-RC y buffers con TL082. Esta solución respeta las restricciones de la consigna, utiliza componentes comerciales, simplifica el diseño de PCB y cumple el objetivo de realizar un primer filtrado de voz humana.

A. Archivos incluidos

El proyecto se organiza en los siguientes directorios:

- `tex/`: secciones del informe en $\text{\LaTeX}$.
- `figuras/`: gráficos generados, capturas y circuitos utilizados en el informe.
- `data/`: archivos CSV experimentales y simulados.

- `ltspice/`: archivos `.asc` de LTspice.
- `codigo/`: código fuente de la GUI.

B. Archivos de LTspice relevantes

Archivo	Descripción
<code>2_1.asc</code>	Simulación del transitorio RLC.
<code>2_2.asc</code>	Simulación de filtros de segundo orden.
<code>opcionA.asc</code>	Alternativa RLC + RC-RC con buffer.
<code>opcionB.asc</code>	Alternativa con dos etapas RLC y buffer.
<code>filtroFINAL.asc</code>	Filtro final RC-RC con buffers.

Tabla 2: Archivos de simulación incluidos.

C. Archivos de datos

Archivo	Uso en el informe
<code>2_1_osciloscopio.csv</code>	Transitorio medido.
<code>2_1_simulado.csv</code>	Transitorio simulado.
<code>2_2_2_osciloscopio.csv</code>	Bode medido del Circuito 2.
<code>2_2_2_simulado.csv</code>	Bode simulado del Circuito 2.
<code>2_2_5_osciloscopio.csv</code>	Bode medido del Circuito 5.
<code>2_2_5_simuladoCONrl.csv</code>	Bode simulado del Circuito 5 con resistencia serie.
<code>bodeFiltroFinalsimulado.csv</code>	Bode simulado del filtro final.
<code>bodeFiltroRealProtoboard.csv</code>	Bode medido en protoboard.
<code>bodeFiltroRealPlaca.csv</code>	Bode medido en placa.

Tabla 3: Datos experimentales y simulados incluidos.

D. GUI

El código fuente de la interfaz se entrega dentro de `codigo/`. En la entrega final se utilizará un ejecutable generado a partir de dicho código, por lo que no se incluyen instrucciones de compilación o instalación en este informe.